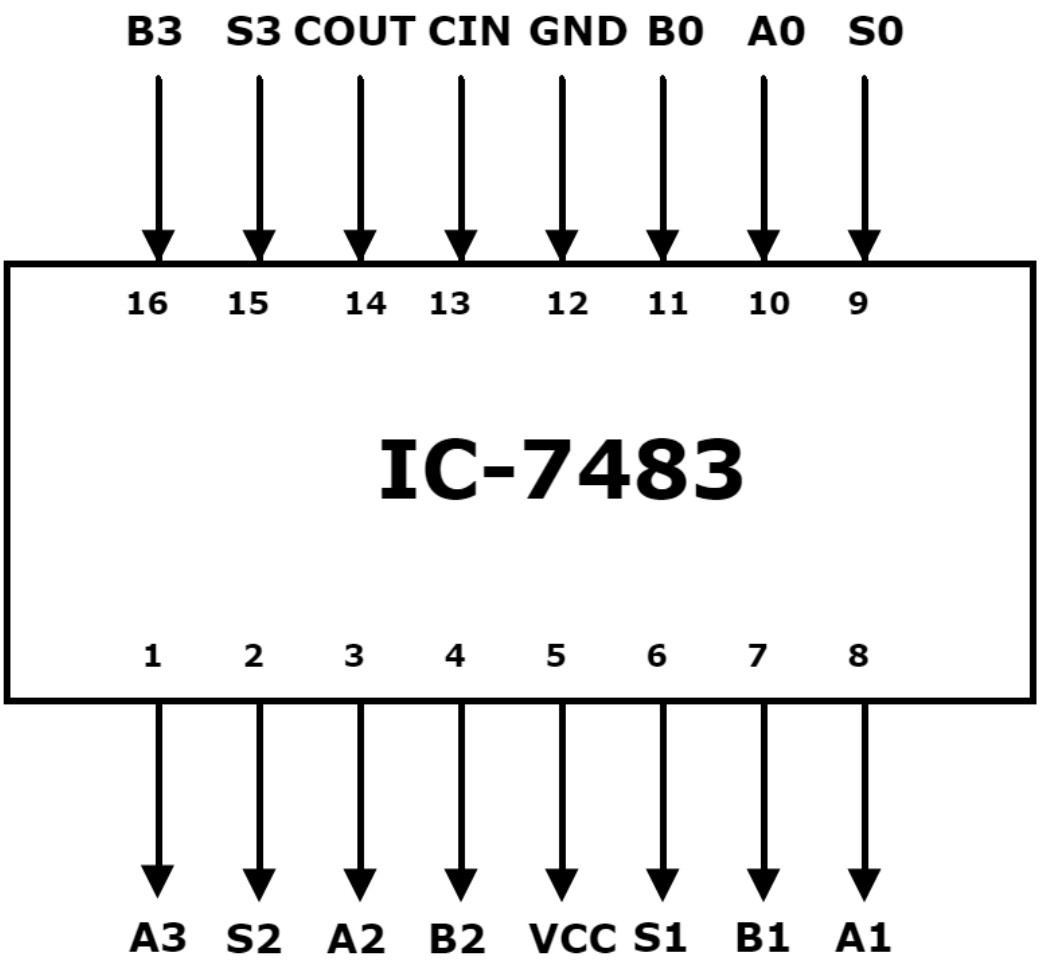
Mux:
IC74153 dual 4:1 mux
IC7432 2 input OR gate
IC7404 NOT gate


Demux:
IC 74138 3:8 Decoder
IC 7420 4 input NAND gate

4 bit Adder,subtractor,Binary adder:
IC7483 4bit parallel adder
IC7432 2input OR gate
IC 7408 AND gate
IC 7404 NOT gate


Asynchronous counter:
IC 7490 MOD 10 bcd counter
IC 7408 AND gate

Shift register:
IC 7474 Dual D flipflop IC



B3 S3 COUT CIN GND B0 A0 S0
16 15 14 13 12 11 10 9
IC-7483
1 2 3 4 5 6 7 8
A3 S2 A2 B2 VCC S1 B1 A1

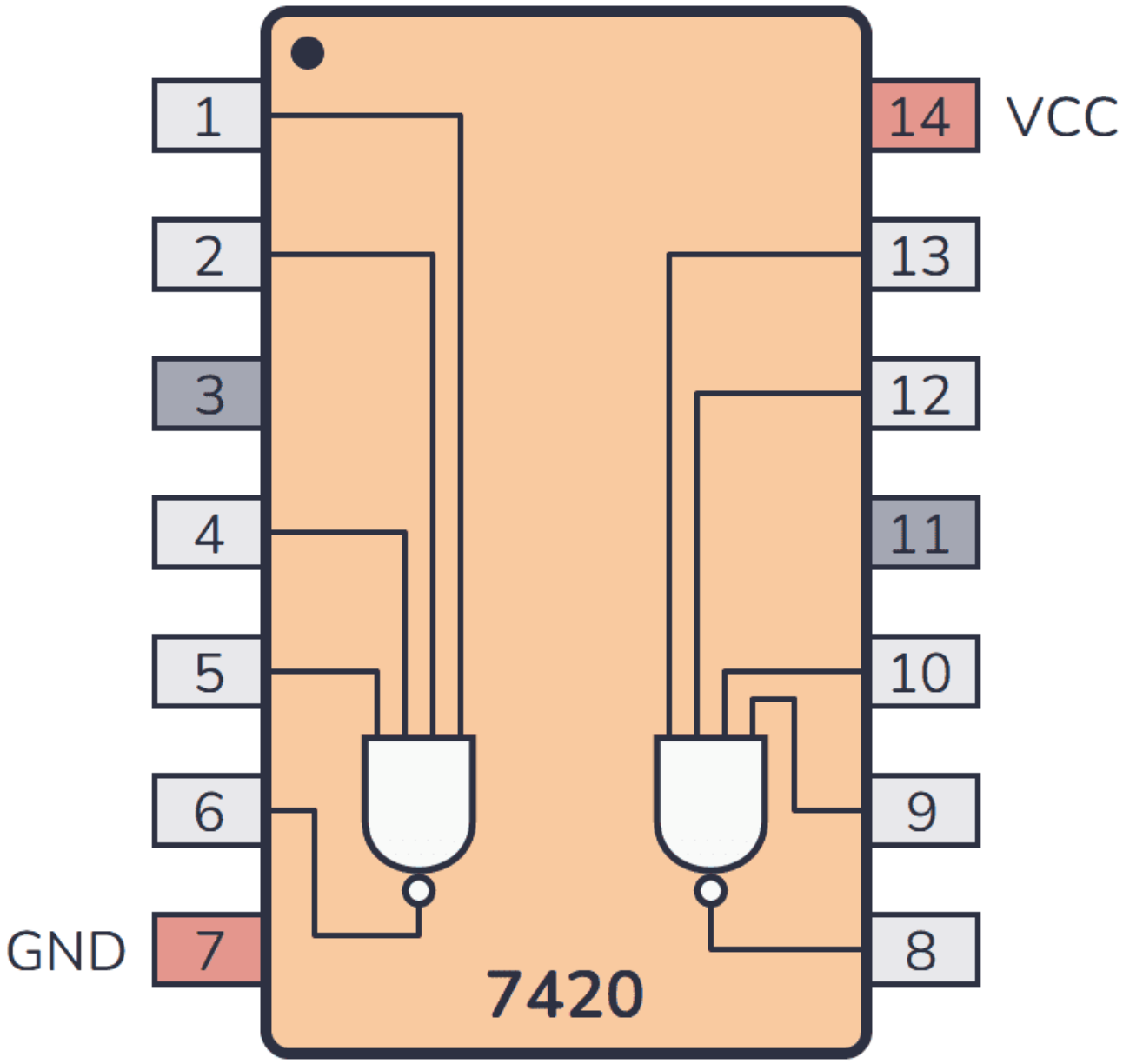
1
2
3
4
5
6
GND
7
14
VCC
13
12
11
10
9
8
7420


74LS153 Pinout

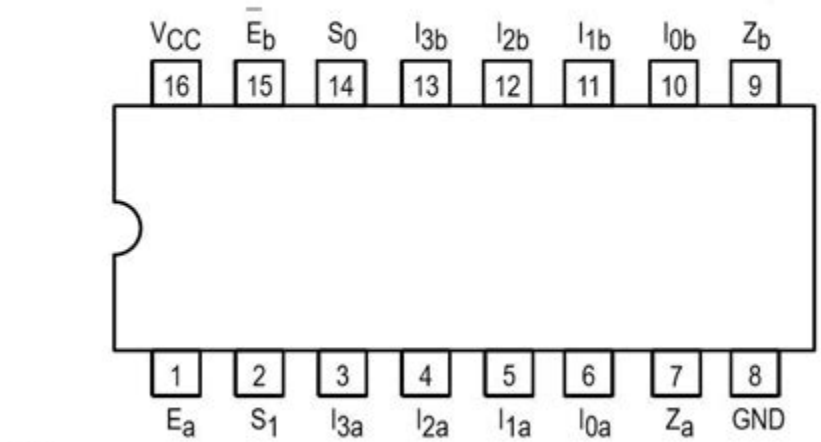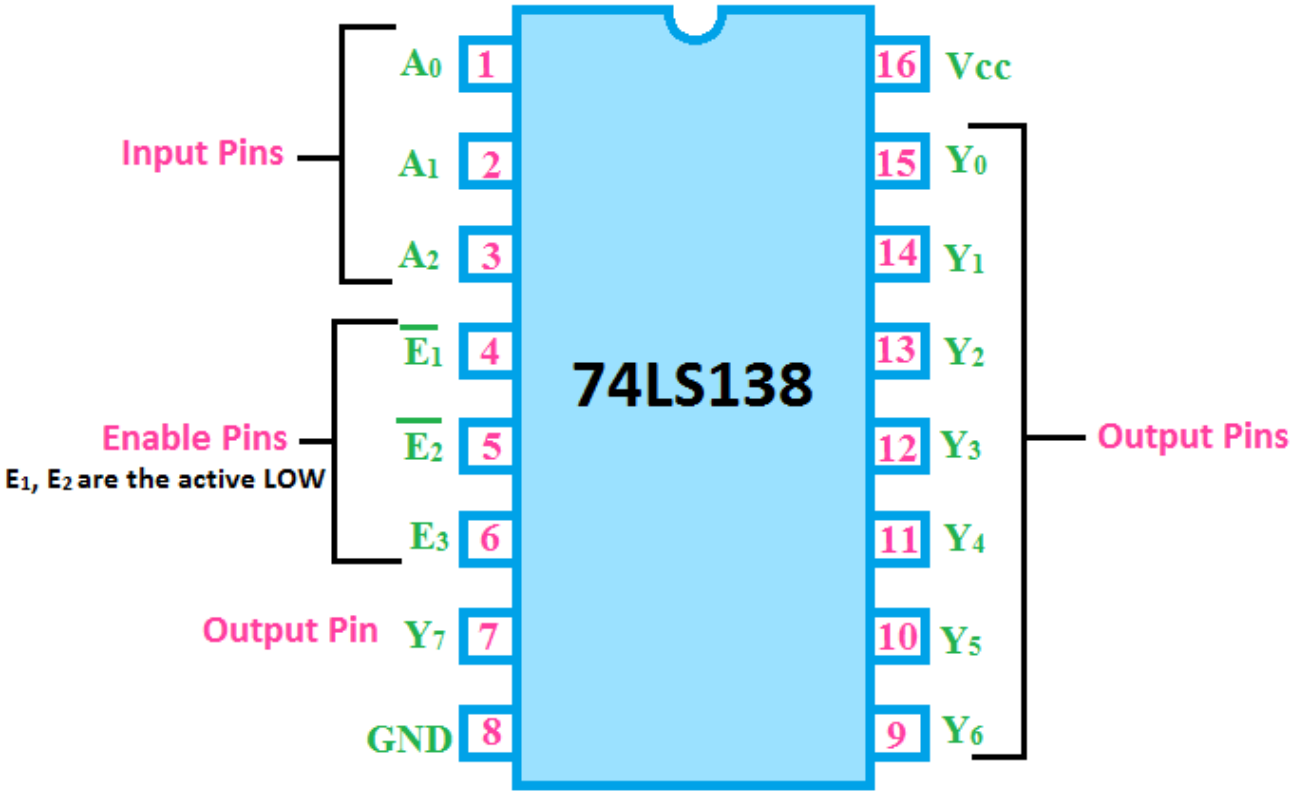


CIRCUITS DIY
SIMPLIFYING ELECTRONICS



IC 74LS138 Pin Diagram

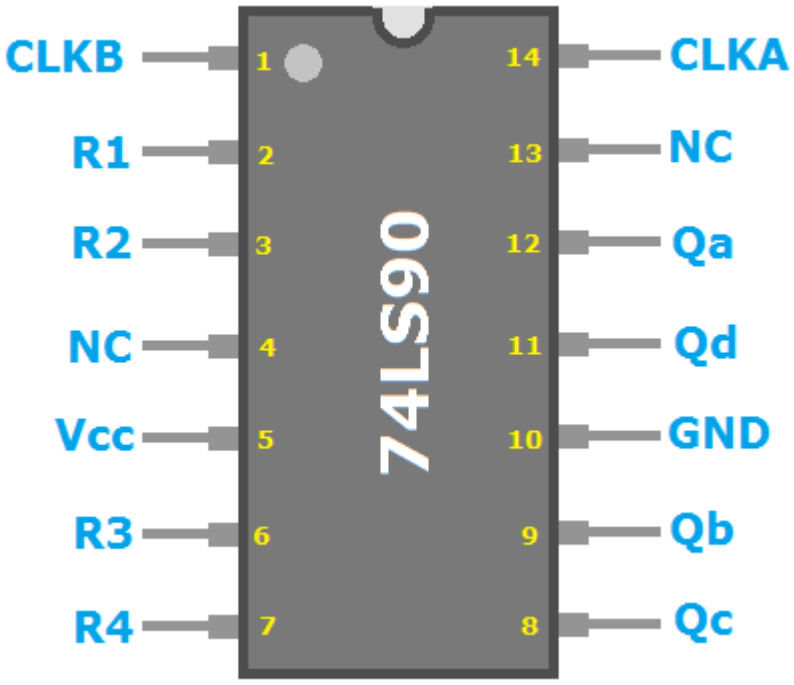
CLKB
1
R1
2
R2
3
NC
4
Vcc
5
R3
6
R4
7
74LS90
14
CLKA
13
NC
12
Qa
11
Qd
10
GND
9
Qb
8
Qc

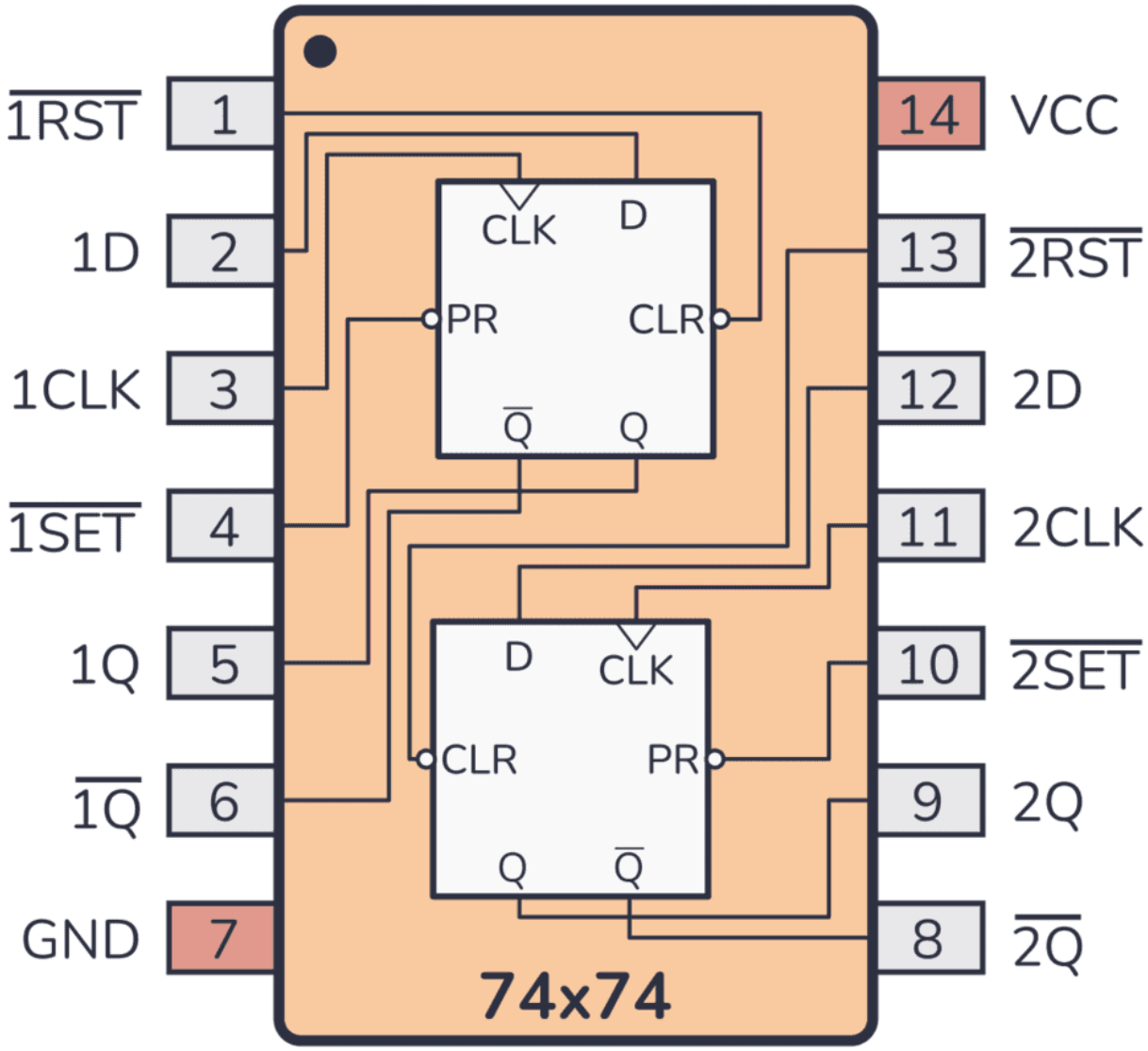
1RST
1
1D
2
1CLK
3
1SET
4
1Q
5
1Q
6
GND
7
14
VCC
13
2RST
12
2D
11
2CLK
10
2SET
9
2Q
8
2Q
CLK
D
PR
CLR
Q
Q
D
CLK
CLR
PR
Q
Q
74x74